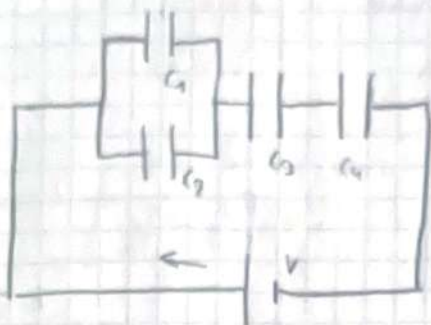


Ejercicios Boletín I

1-



$$C_1 = 1 \mu F$$

$$C_2 = 5 \mu F$$

$$C_3 = C_4 = 12 \mu F$$

$$V = 100 V$$

a) Asociación de condensadores

en serie $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

en paralelo: $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

$$C_{eq1} = C_1 + C_2 = 1 + 5 = 6 \mu F$$

$$\frac{1}{C_{eq2}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$$

$$C_{eq} = 3 \mu F \rightarrow \text{capacidad total equivalente.}$$

b) $Q_t = C_t \cdot V = 3 \mu F \cdot 100 V = 3 \cdot 10^{-6} F \cdot 100 V$

$$1 F = \frac{1 C}{1 V}$$

$$V = F \cdot \frac{C}{F}$$

$$Q_t = \frac{1 C}{3 \cdot 10^{-6} V} \cdot 100 V = 3 \cdot 10^{-4} C$$

c) Condensadores en serie acumulan la misma carga

$$C_3 = 12 \mu F \quad C_4 = 12 \mu F$$

$$V_3 = \frac{Q_t}{C_3}$$

$$V_4 = \frac{Q_t}{C_4}$$

$$V_{12} = \frac{Q_t}{C_{12}} = V_1 = V_2 \text{ se aplica la misma tensión}$$

$$Q_1 = C_1 V_{12}$$

$$Q_2 = C_2 V_{12}$$

2. $R = 10 \text{ k}\Omega$

I.V


dua resistor
terhubung
seri



$$R = R_1 + R_2$$

$$R = 10 + 10$$



dua resistor
terhubung
paralel

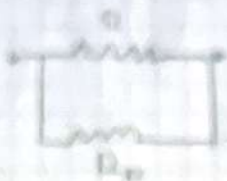

$$R = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]^{-1}$$

$$R = 5 \parallel 10 = \frac{5 \cdot 10}{5 + 10} = \frac{50}{15} = 3.33 \text{ k}\Omega$$

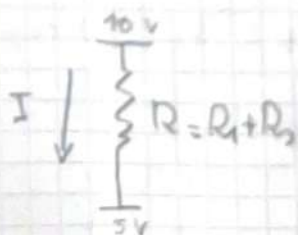
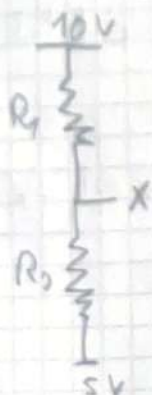
3. $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$



$$V = I \cdot R \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{5V}{5k\Omega}$$

$$V = 10 - 5 = 5V$$

Pada titik X

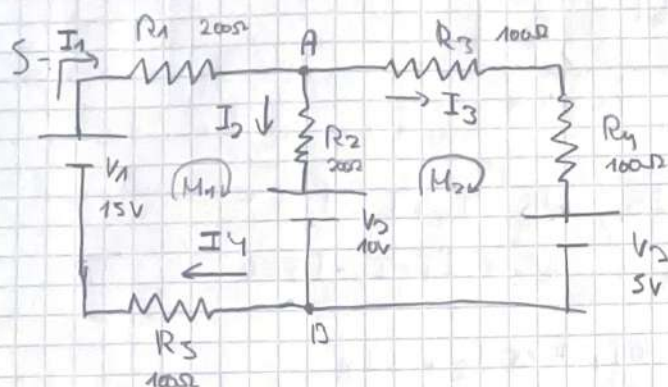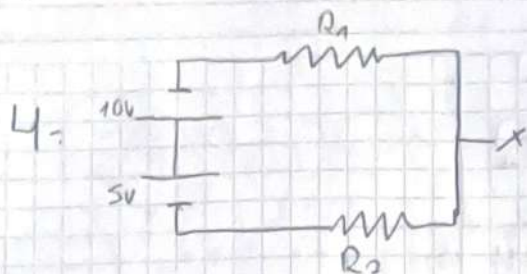

$$N_A: I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad N_B: I_2 + I_3 - I_4$$

$$M_1: 15 - 10 = 200 I_1 + 200 I_2 + 100 I_4$$

$$M_2: 10 - 5 = -200 I_2 + 200 I_3$$

$$I_1 = \frac{3}{160}$$

$$I_2 = \frac{-1}{320}$$

$$I_3 = \frac{7}{320}$$

$$I_4 = \frac{3}{160}$$

$$\frac{3}{160} \cdot 100 = 1'875$$

$$V_{R1} = \frac{3}{160} \cdot 200 = 3'75$$

$$V_{R2} = \frac{-1}{320} \cdot 200 = -0'625$$


$$V_{AB} = V_A - V_B$$

$$V_A = 15 - 3'75 = 11'25$$


$$V_B = 1'875$$

$$V_{AB} = 11'25 - 1'875 = 9'375$$

$$\frac{7}{320} \cdot 200 = 4'375$$

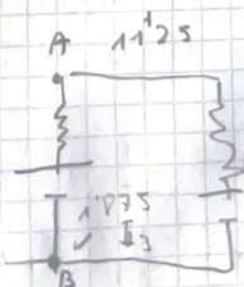

B

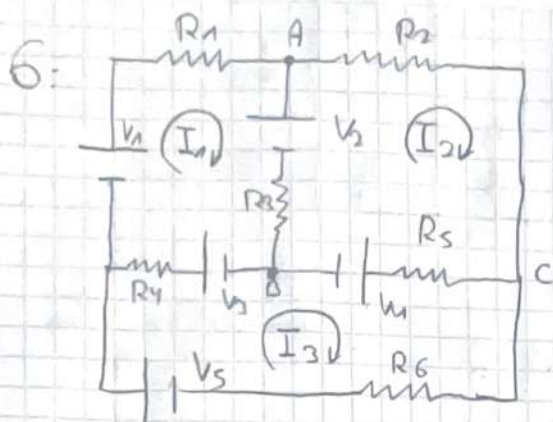

$$M_1: V_1 - V_3 + V_3 = I_1 R_1 + R_3 (I_1 - I_2) + R_4 (I_1 - I_3)$$

$$M_2: V_2 - V_4 = I_2 R_2 + R_5 (I_2 - I_3) + R_3 (I_2 - I_1)$$

$$M_3: V_5 - V_3 + V_4 = I_3 R_6 + R_4 (I_3 - I_1) + R_5 (I_3 - I_2)$$


$$I_1 = 1 \text{ A} \quad I_2 = \frac{4}{9} \text{ A} \quad I_3 = \frac{7}{9} \text{ A}$$

$$V_{AB} = V_A - V_B \quad V_{AB} = -(I_2 - I_3) R_3 + V_3 = 10 \text{ V}$$

$$V_A = V_B - (I_2 - I_1) R_3 + V_3$$

$$V_{BC} = V_B - V_C \quad V_{BC} = (I_2 - I_3) R_5 - V_4 = 8 \text{ V}$$

$$V_C = V_B + V_4 - (I_2 + I_3) R_5$$

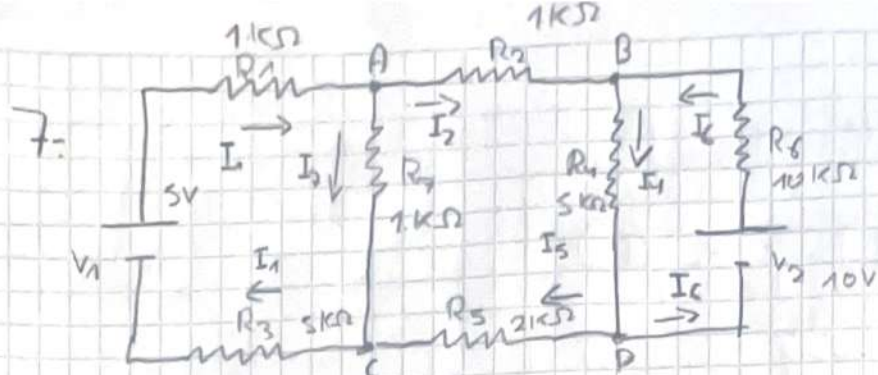

$$V_D = 0$$

NA: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} - \frac{V_A - V_C}{R_4} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$$

NB: $I_2 - I_4 + I_6 = 0$

$$\frac{V_A - V_B}{R_2} - \frac{V_B - V_D}{R_4} + \frac{V_2 - V_B}{R_6} = 0$$

NC: $I_5 + I_3 - I_1 = 0$

$$\frac{V_D - V_C}{R_5} + \frac{V_A - V_C}{R_3} - \frac{V_C - V_1}{R_3} = 0$$

$$5 - V_A - V_A + V_C - V_A + V_B = 0$$

$$-3V_A + V_B + V_C = -5$$

$$10V_A - 10V_B - 2V_B + 10 - V_B = 0$$

$$10V_A - 13V_B = -10$$

$$-5V_C + 10V_A - 10V_C - 2V_C + 10 = 0$$

$$10V_A - 17V_C = -10$$

$$V_A = \frac{11405}{363}$$


$$V_B = \frac{1360}{363}$$

$$V_C = \frac{1010}{363}$$





$$V_{R2} = I_2 \cdot R_2$$

$$I_2 = \frac{V_A - V_C}{R_2} = 1.005 \text{ mA}$$

$$V_{R2} = V_A - V_B = 0.123 \text{ V}$$

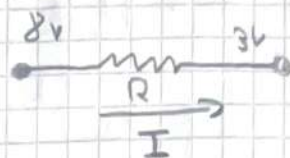

$$I = \frac{V}{R} = \frac{8-3}{R}$$

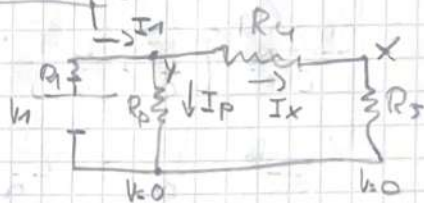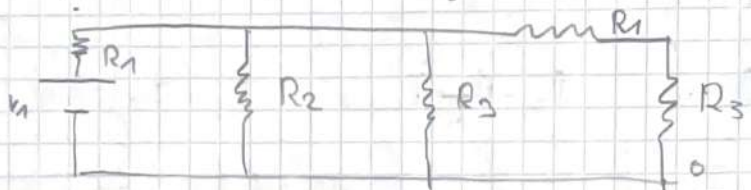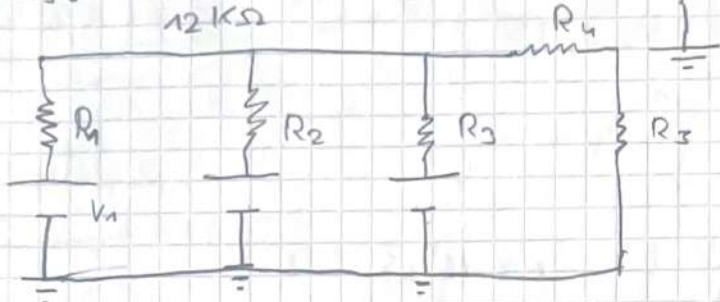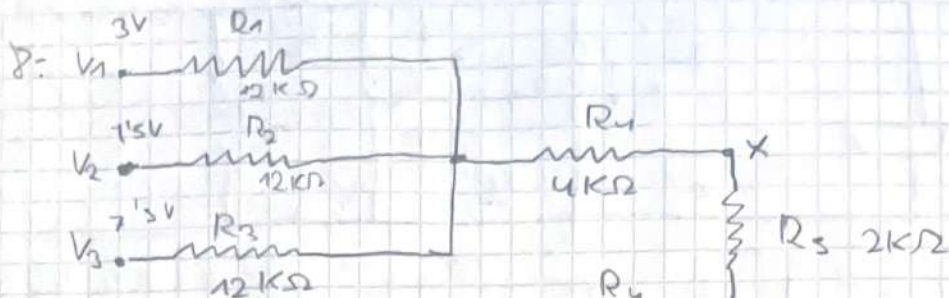

$$V_x = I_x \cdot R_5$$

El tipo, use nudos por la cara

$$R_p = \left[\frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right]^{-1} = 6$$

$$I_1 - I_p - I_x = 0$$


$$\frac{V_1 - V_y}{R_1} - \frac{V_y - 0}{R_p} - \frac{V_y}{R_4 + R_5} = 0 \quad V_y = \frac{3}{5}$$

$$V_x = \frac{V_1}{30} \cdot 2 \ll R_5$$

$$I_x = \frac{V_y}{R_4 + R_5} = \frac{3}{30} \ll V_1$$

aplica superposición
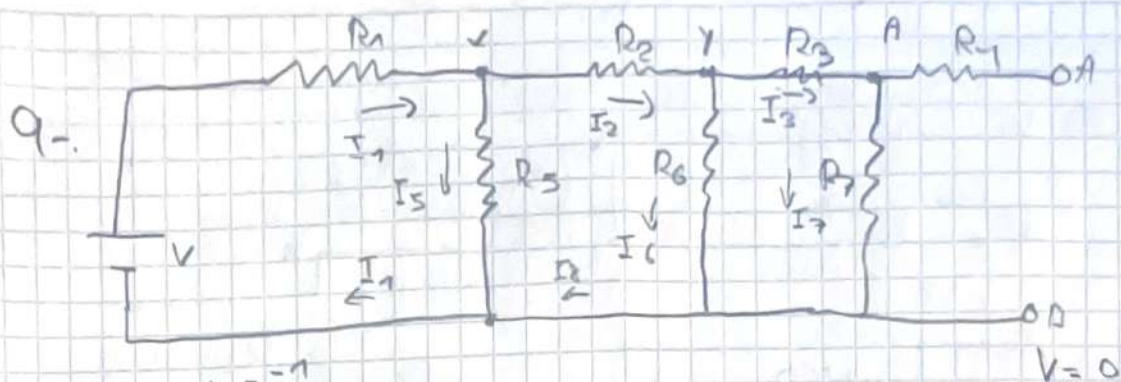
$$V_x = \frac{1}{15} (V_1 + V_2 + V_3) = 1 \text{ V}$$



$$\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} \right]^{-1} + R_2 = 15$$

$$\left[\frac{1}{15} + \frac{1}{R_6} \right]^{-1} + R_3 = 16$$

$$R_{eq} = 16.15 \text{ k}\Omega$$

$$\left[\frac{1}{16} + \frac{1}{R_7} \right]^{-1} + R_4 = 16.15 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 - I_5 - I_2 = 0$$

$$I_2 - I_3 - I_6 = 0$$

$$I_3 - I_7 - I_4 = 0$$

$$\frac{V_A - V_x}{R_1} - \frac{V_x}{R_5} - \frac{V_x - V_y}{R_2} = 0$$

$$10 - 3V_x + V_y = 0$$

$$V_x - 3V_y + V_A = 0$$


$$\frac{V_x - V_y}{R_2} - \frac{V_y}{R_6} - \frac{V_y - V_A}{R_3} = 0$$

$$V_y - 3V_A = 0$$


$$\frac{V_y - V_A}{R_3} - \frac{V_A}{R_7} = 0$$

$$V_A = 0.77$$

$$V_{TH} = V_A - V_B = 0.77 \text{ V}$$

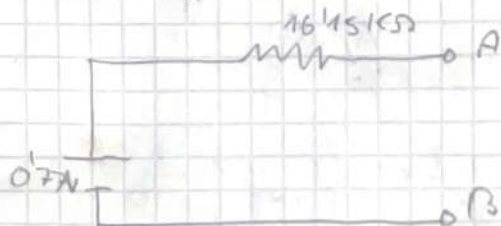

10 -

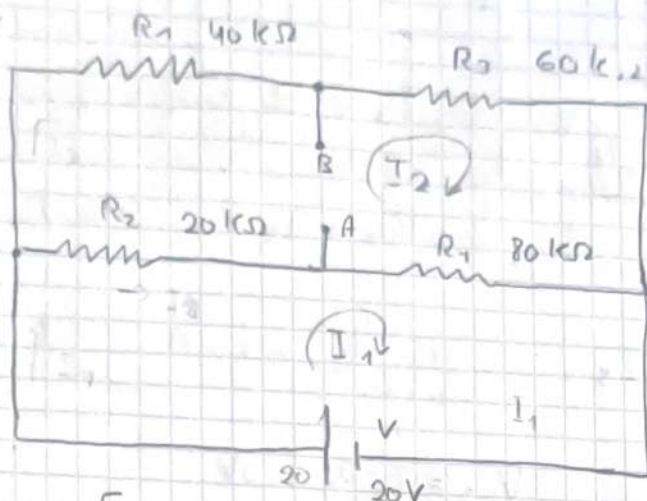

$$R_{eq} = \left[\frac{1}{20} + \frac{1}{80} \right]^{-1} + \left[\frac{1}{40} + \frac{1}{60} \right]^{-1} = 40 \text{ k}\Omega$$

$$M_1: 20 = R_2(I_1 - I_2) + R_4(I_1 - I_2)$$

$$M_2: 0 = R_2(I_2 - I_1) + R_4(I_2 - I_1) + R_3 I_2 + R_1 I_2$$

$$20 = 100 I_2 - 100 I_1$$

$$0 = 200 I_2 - 100 I_1$$

$$I_1 = -\frac{2}{5} \quad I_2 = -\frac{1}{5}$$



$$V_{TH} = V_A - V_B =$$

$$V_B = V_A + I_2 R_3 - R_4(I_2 - I_1) + V_A$$

$$V_{TH} = -I_2 R_3 + R_4(I_2 - I_1) = 4V$$


$$V_{TH} = I_N \cdot R_{eq}$$

$$I_N = 1 \text{ mA}$$

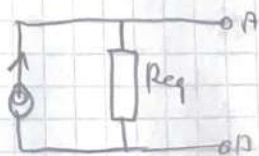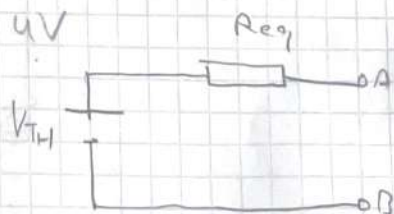

11- $R_s = 20 \text{ k}\Omega$

$I_s?$ $V_s?$

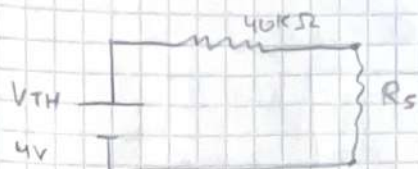

$$I_s = \frac{4}{60000} = 66.67 \mu\text{A}$$

$$V_{R_s} = I_s \cdot R_s = 1.3 \text{ V}$$

$R_s = \infty \Omega$


$$I_s = \frac{4}{40000} = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_{R_s} = I_s \cdot R_s = 0 \text{ V}$$

12- $C = 1 \mu\text{F}$

$1 \text{ F} = \frac{1 \text{ V}}{\text{C}}$

$V = 0 \text{ V}$

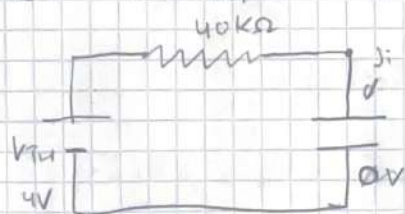

$\Delta V = 0$ no carga

$$V_C = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$0.4 = 4 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow (t - t_0) = \frac{4}{0}$$

$$\ln(0.4) = \ln(4 \cdot e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\ln(0.4) = \ln(4) + \ln(e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\ln(0.4) - \ln(4) = -\frac{t}{RC} \ln(e) = -\ln(0.1) \cdot RC = t$$


$$\ln\left(\frac{0.4}{4}\right)$$

$$t = -\ln(0.1) \cdot 40 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} = 0.0921 \text{ s}$$

$$t = 92.1 \text{ ms}$$

1: $A_{v0} = 500$ $R_{in} = 2 \text{ k}\Omega$ $R_{out} = 25 \Omega$
 $V_s = 20 \text{ mV}$ $R_s = 300 \Omega$ $R_L = 75 \Omega$

$A_v?$ $A_v = \frac{V_o}{V_s}$

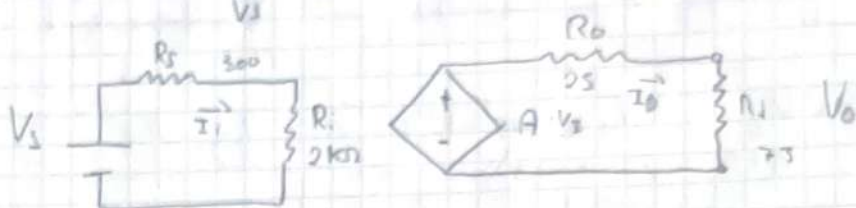

$$\frac{V_o}{V_s} = A \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o} \right) = 500 \cdot \frac{2000}{2500} \cdot \frac{75}{100} = 300$$

$A_v = 300$

$V_s = I_i (R_s + R_i)$

$A_{vI} = I_o (R_o + R_L)$

$I_o = \frac{V_o}{R_L}$

$I_i = \frac{V_i}{R_i}$

$A_{vI} = \frac{V_o}{R_L} (R_o + R_L)$

$V_i = \frac{V_s}{R_i} (R_s + R_i)$

$V_o = \frac{A_{vI} \cdot R_L}{R_o + R_L}$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{\frac{A_{vI} \cdot R_L}{R_o + R_L}}{\frac{V_i (R_s + R_i)}{R_i}} = \frac{A \cdot R_i \cdot R_L}{(R_o + R_L) (R_s + R_i)}$$




Tambien es util

$V_i = V_s \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$

$V_L = A_{v0} \cdot V_i \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L}$

$V_L = A_{v0} V_s \frac{R_i}{R_s + R_i} \frac{R_L}{R_o + R_L}$

2:

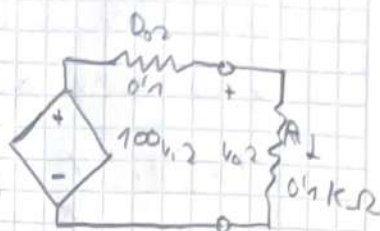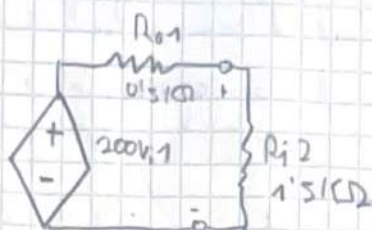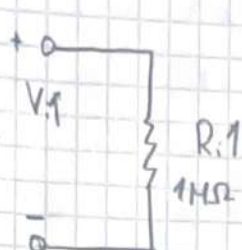

$$A_{v1} = \frac{V_{i2}}{V_{i1}}$$

$$V_{i1} = I_{i1} \cdot R_{i1} \Rightarrow V_{i1} = \frac{V_{i1}}{R_{i1}} \cdot R_{i1}$$

$$200v_{i1} = I_{i2} \cdot (R_{o1} + R_{i2})$$

$$I_{i2} = \frac{V_{i2}}{R_{i2}}$$

$$V_{i2} = \frac{200 v_{i1} \cdot R_{i2}}{(R_{o1} + R_{i2})}$$

$$A_{v1} = \frac{200 v_{i1} \cdot R_{i2}}{(R_{o1} + R_{i2})} \cdot \frac{1}{V_{i1}}$$

$$A_{v1} = \frac{200 \cdot 1500}{(1500 + 500)} = 150$$

$$V_{i1} = \frac{V_{i2}}{150}$$

$$A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_{i2}}$$

$$100v_{i2} = I_1 (R_{o2} + R_L)$$

$$I_1 = \frac{V_{o2}}{R_L}$$

$$A_{v2} = \frac{100 v_{i2} R_L}{(R_{o2} + R_L)} = \frac{100 \cdot 100}{(100 + 100)} = 50$$

$$V_{o2} = \frac{100 v_{i2} R_L}{(R_{o2} + R_L)}$$

$$A_v = \frac{V_{o2}}{V_{i1}} = \frac{100 \cdot 150 \cdot 100}{(100 + 100)} \cdot \frac{1}{150} = 7500$$

$$V_{i2} = 150 v_{i1}$$

3: Amplificador.

1: $A_{v01} = 10$ $R_{i1} = 1 \text{ K}\Omega$ $R_{o1} = 100 \Omega$

2: $A_{v02} = 20$ $R_{i2} = 2 \text{ K}\Omega$ $R_{o2} = 200 \Omega$

3: $A_{v03} = 30$ $R_{i3} = 3 \text{ K}\Omega$ $R_{o3} = 300 \Omega$

a) 1-2-3




$R_{i1} = 1 \text{ K}\Omega$

$A_{v01} = ?$

$A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$A = \frac{V_o}{V_i}$


$A_{v1} = V_o$

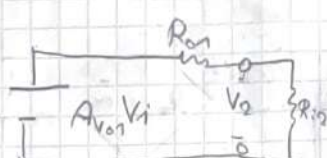

$V_1 = V_i$

$A_{v01} = I_{12} (R_{i1} + R_{i2})$

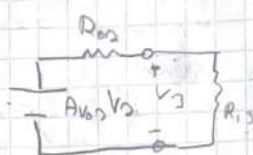$V_2 = \frac{10 V_i R_{i2}}{(R_{o1} + R_{i2})}$



$R_{o3} = 300 \Omega$

$A_{v02} = I_3 (R_{o2} + R_{i3})$ $I_3 = \frac{V_3}{R_{i3}}$

$V_3 = \frac{20 R_{i3} 10 V_i R_{i2}}{(R_{o2} + R_{i3}) (R_{o1} + R_{i2})}$

$A_{v03} = I_4 R_{o3}$ $I_4 = \frac{V_o}{R_{o3}}$

$V_o = \frac{30 \cdot 20 \cdot 10 R_{i3} R_{i2} V_i}{(R_{o2} + R_{i3}) (R_{o1} + R_{i2})}$



$A_{v0} = \frac{30 \cdot 20 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 2}{(2+3) \cdot (1+2)} = 5357$

* b)

4- $R_i = 1 \text{ K}\Omega$ $R_o = 20 \Omega$ $A_{1S} = 200$

A_{v0} ?
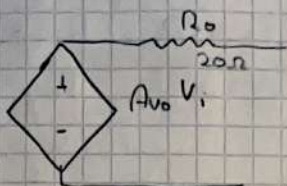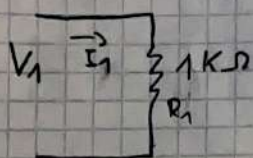
$$A_{1S} = \frac{I_2}{I_1} \quad I_2 = 200 I_1$$



$$A_{v0} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$A_{v0} = \frac{4000}{1000} = 4$$





$$V_1 = 1000 I_1$$

$$V_2 = 200 I_1 \cdot 20$$

$$A_{v0} = 4 \quad R_i = 1 \text{ K}\Omega \quad R_o = 20 \Omega$$

5: $A_{v0} = 100$ $R_i = 10 \text{ K}\Omega$ R_o ?

$$A_{v0}^b = 90$$

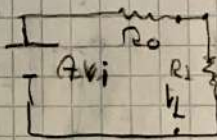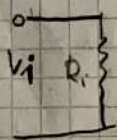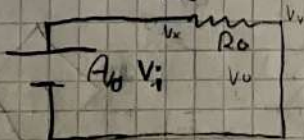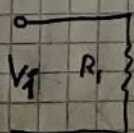

$$R_o = 10 \text{ K}\Omega$$

$$I = 0$$

$$V_0 = A_{v0} \cdot V_i - I R_o = 100 V_i$$

$$90 \cdot V_i = V_1$$

$$V_1 = V_0 - I R_o$$

$$A_{v0} = \frac{V_0}{V_i}$$

$$90 \cdot V_i = 100 V_i - \frac{100 V_i R_o}{R_o + 10}$$


$$9 = 10 \left(1 - \frac{R_o}{R_o + 10} \right)$$

$$R_o = \frac{10}{9} = 1.1 \text{ K}\Omega$$

6-


$$A_{v0} = 2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

$$V_0 = A_{v0} \cdot V_i$$

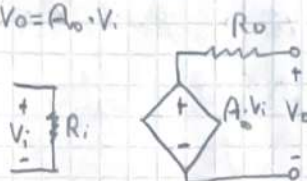

$$A_{v1} = 10 \text{ mV}/10^\circ\text{C} = 1 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$


$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

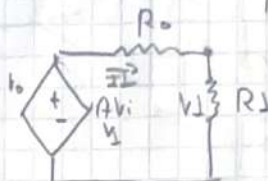

$$I_1 = \frac{V_0}{R_0 + R_1} = \frac{2 V_i}{R_0 + 10}$$

$$V_1 = V_0 - I_1 R_0 \Rightarrow 1 \cdot V_i = 2 V_i - \frac{2 V_i R_0}{R_0 + 10}$$

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

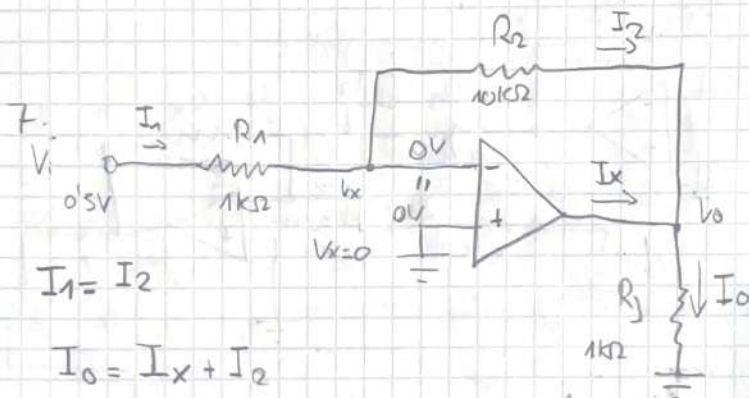

$$I_1 = I_2$$

$$I_0 = I_x + I_2$$

$$I_1 = \frac{0.5}{1000} = 0.5 \text{ mA} = I_2$$

$$V_0 = I_0 R_L$$

$$\frac{0.5 - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_0}{R_2}$$

$$\frac{V_0 - 0}{R_1} = I_x + \frac{V_x - V_0}{R_2}$$

$$5 - 10 V_x + V_0 = 0$$


$$11 V_0 - 10 I_x - V_x = 0$$

$$V_0 = -5$$

$$-55 - 10 I_x = 0$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R_1} = -5 \text{ mA}$$

$$I_x = -5.5 \text{ mA}$$

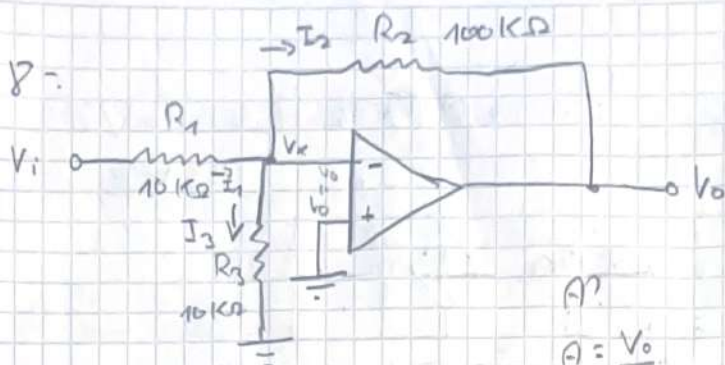

$$A = \frac{V_o}{V_i}$$


$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} - \frac{V_x - V_o}{R_2} - \frac{V_x - 0}{R_3} = 0$$

$$10 V_i + V_o = 0$$

$$V_o = -10 V_i$$

$$A = \frac{-10 V_i}{V_i} = -10$$

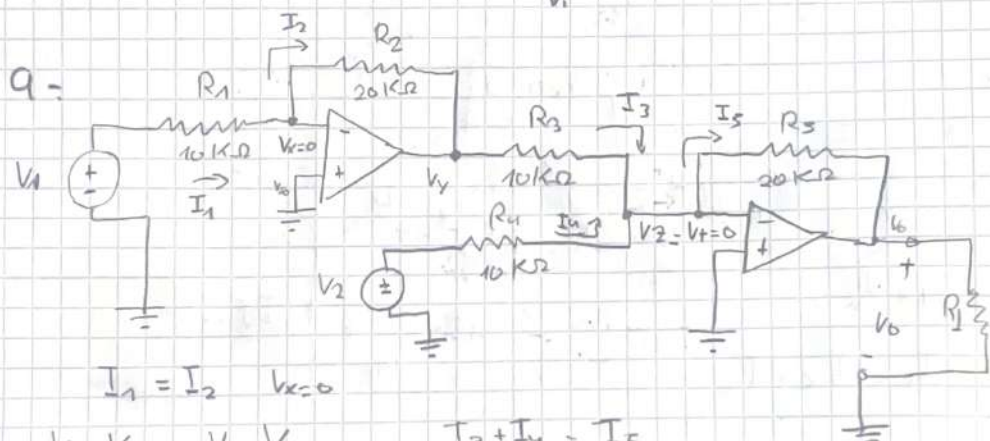

$$I_1 = I_2 \quad V_x = 0$$

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_y}{R_2}$$

$$2V_1 + V_y = 0$$

$$V_y = -2V_1$$

$$I_3 + I_4 = I_5$$


$$\frac{V_y - V_+}{R_3} + \frac{V_2 - V_+}{R_4} = \frac{V_+ - V_o}{R_5}$$

$$2V_y + 2V_2 = -V_o$$

$$+4V_1 - 2V_2 = V_o$$

10: $A_v = -5$ $R_T = 120 \text{ k}\Omega$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

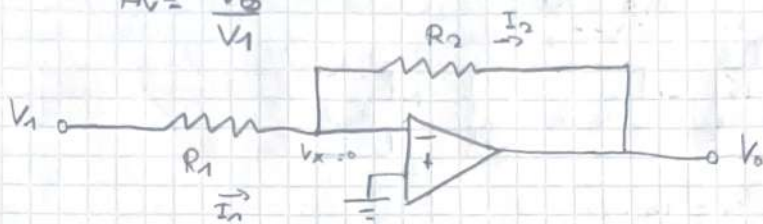

$$V_o = -5 V_i$$

$$I_1 = I_2$$


$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{R_2}$$

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$\left. \begin{aligned} -5 &= -\frac{R_2}{R_1} \\ R_2 + R_1 &= 120 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 5R_1 - R_2 &= 0 \\ R_1 + R_2 &= 120 \end{aligned}$$

$$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

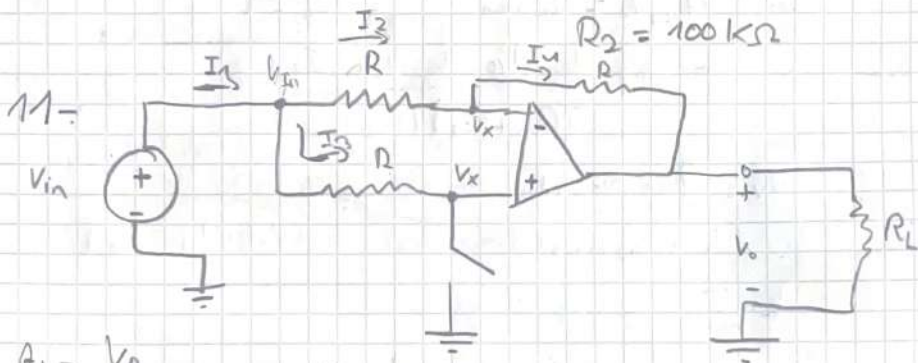

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_2 = I_4$$

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_x}{R} + \frac{V_x - V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in} - V_x}{R} = \frac{V_x - V_o}{R}$$

$$0 = 2V_{in} - 2V_x$$

$$V_{in} - 2V_x + V_o = 0$$

$$V_x = V_{in}$$

$$V_{in} - 2V_{in} + V_o = 0$$

$$-V_{in} = -V_o$$

$$V_{in} = V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{V_o}{V_o} = 1$$

b) $V_x = 0$

$$V_{in} = -V_o$$

$$A_v = -1$$

* 3: b) 3-2-1

$$A_{v01} = 10$$


$$R_{i1} = 1 \text{ k}\Omega \quad R_{01} = 100 \Omega$$

$$A_{v02} = 20$$

$$R_{i2} = 2 \text{ k}\Omega \quad R_{02} = 200 \Omega$$

$$A_{v03} = 30$$
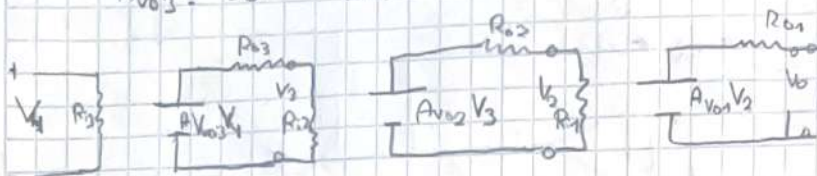
$$R_{i3} = 3 \text{ k}\Omega \quad R_{03} = 300 \Omega$$



$$R_i = 3 \text{ k}\Omega \quad R_o = 100 \Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_i = V_1$$

$$A_{v03} V_4 = I_3 \cdot (R_{03} + R_{i2})$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_{i2}}$$

$$V_3 = \frac{A_{v03} V_4 R_{i2}}{(R_{03} + R_{i2})}$$

$$A_{v02} V_3 = I_2 \cdot (R_{02} + R_{i1})$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_{i1}}$$

$$V_2 = \frac{A_{v02} A_{v03} V_4 R_{i2} R_{i1}}{(R_{02} + R_{i1}) (R_{03} + R_{i2})}$$


$$A_{v01} V_2 = I_0 \cdot R_{01}$$

$$I_0 = \frac{V_1}{R_{01}}$$

$$V_0 = \frac{A_{v01} A_{v02} A_{v03} V_4 R_{i2} R_{i1}}{(R_{02} + R_{i1}) (R_{03} + R_{i2})}$$

$$A_v = \frac{A_{v01} A_{v02} A_{v03} R_{i2} R_{i1}}{(R_{02} + R_{i1}) (R_{03} + R_{i2})} = \frac{10 \cdot 20 \cdot 30 \cdot 2 \cdot 1}{(100 + 1) (300 + 2)}$$

12 -

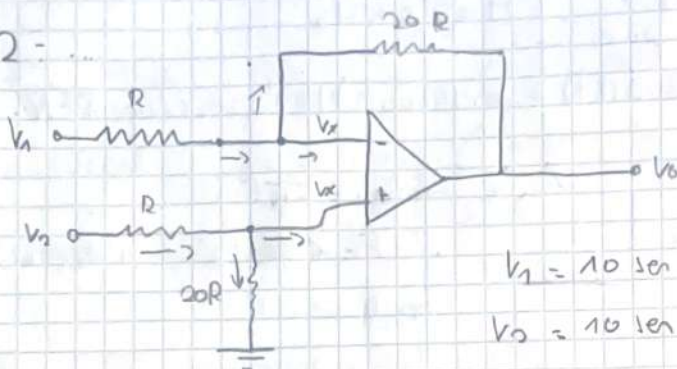

$$v_1 = 10 \sin(120\pi t) - 0.1 \sin(2000\pi t) \text{ V}$$

$$v_2 = 10 \sin(120\pi t) + 0.1 \sin(2000\pi t) \text{ V}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$i(t) = \frac{V(t)}{R} = V_m \sin(\omega t) = I_m \sin(\omega t)$$

$$I_m = \frac{V_m}{R}$$

$$I_4 = I_2 + I_6$$

$$\frac{v_1 - v_x}{R} - \frac{v_x - v_0}{20R} = \frac{v_2 - v_x}{R} - \frac{v_x}{20R}$$

$$20v_1 - 20v_x - v_x + v_0 = 20v_2 - 20v_x - v_x$$

$$20v_1 - 20v_0 + v_0 = 0$$

$$v_0 = -20v_1 + 20v_2$$

$$v_0(t) = -200 \sin(120\pi t) + 2 \sin(2000\pi t) + 200 \sin(120\pi t) + 2 \sin(2000\pi t)$$


$$v_0(t) = 4 \sin(2000\pi t)$$

$$13: F_1 = 1'5 \text{ KHz} \quad F_H = 2'5 \text{ KHz}$$

$$v_i(t) = 0'5 \sin(2000\pi t) + \sin(4000\pi t) + 1'5 \sin(6000\pi t) \text{ V}$$

$$v_o(t)?$$

Filtro pasa banda

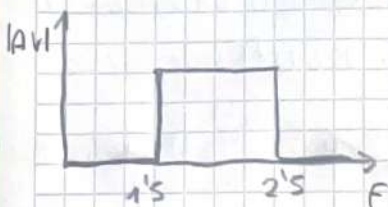

$$4000\pi = 2\pi F$$

$$F = 1000 \text{ Hz} < 1'500 \text{ Hz}$$

$$4000\pi = 2\pi F$$



$$F = 2000 \text{ Hz}$$

$$6000\pi = 2\pi F$$

$$F = 3000 \text{ Hz} > 2'500 \text{ Hz}$$

$$v_o(t) = \sin(4000\pi t)$$
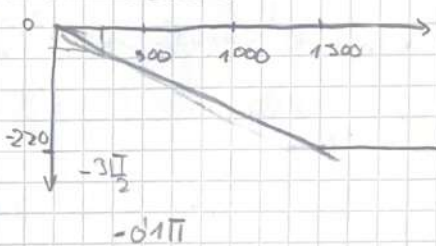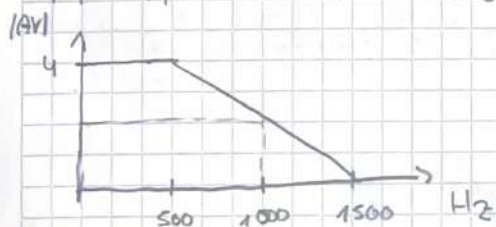
$$14: v_i(t) = 0'5 + \cos(200\pi t) + \cos(2000\pi t)$$



$$v_o = 2v_i \quad v_o = 4 + 4\cos(200\pi t) - 2\cos(2000\pi t)$$

$$200\pi = 2\pi F$$

$$F = 100 \text{ Hz} < 500$$

$$2000\pi = 2\pi F$$

$$F = 1000$$

$$\frac{x-500}{1300-500} = \frac{y-4}{0-4} \quad A(500,4) \quad B(1300,0)$$

$$-4x + 2000 = 1000y - 4000$$

$$x = 1000$$

$$y = \frac{-4x + 6000}{1000}$$

$$y = 2$$

$$x = 1000 \quad y = -1\pi$$

$$A = (0,0)$$

$$x = 100$$

$$B(150^\circ, -220)$$

$$\frac{x-0}{150-0} = \frac{y-0}{-220-0} \Rightarrow y = \frac{-\pi x}{1000}$$

$$y = 0'1\pi$$

15 = ADC 12 bits $V = [0, 10]V$

Resolution $\Delta = \frac{V_A(\max)}{2^N} = \frac{10}{2^{12}} = 2'44 \text{ mV}$

b) Error = $\frac{\Delta}{2} = 1'22 \text{ mV}$

16 = DAC 10 bits $V_{ref} = 5'12$

$$V_0 = D V_{ref}$$

$$V_0 = d_n 2^{-n} V_{ref}$$

a) $V_0 = 1 \cdot 2^{-10} \cdot 5'12 = 0'005 V$

b) $V_0 = 1 \cdot 2^{-1} \cdot 5'12 = 2'56 V$

c) $V_0 = (1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-6} + 1 \cdot 2^{-10}) \cdot 5'12 = 3'925 V$

$$1- n_i^2 = B T^3 e^{\left(\frac{-E_g}{kT}\right)} \quad (\text{portadores/cm}^3)^2$$

$$E_g = 1.12 \text{ eV}$$

344

$$K = 8.6173 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$$

cte Boltzmann

$$T = 300 \text{ K} \rightarrow n_i = 10^{10}$$

$$(10^{10})^2 = B \cdot 300^3 e^{\left(\frac{-1.12}{k \cdot 300}\right)}$$

$$B = 2.42 \cdot 10^{31}$$

$$n = p = n_i$$

$$T = 500 \text{ K}$$

$$n_i = \sqrt{2.42 \cdot 10^{31} \cdot 500^3 \cdot e^{\left(\frac{-1.12}{500 \cdot k}\right)}} = 1.24 \cdot 10^{12}$$

$$n_i = p = n$$

T = 50 K la calculadora no da

$$p = n \cdot 6.43 \cdot 10^{-39} \text{ cm}^{-3}$$

$$2- T = 300 \text{ K}$$

$$N_D = 2 \cdot 10^{16} \text{ at/cm}^3$$

$$n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$n \cdot p = n_i^2$$

$$\text{Intrínseco} \Rightarrow n = p = n_i \Rightarrow n = N_D$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} \approx \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{10^{20}}{2 \cdot 10^{16}} = 5 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

$$3- n_i = p = n = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{intrínseco}$$

$$n = 10^{19} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{10^{26}}{10^{19}} = 10^7$$

$$4- \quad n_i = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$n = p = n_i$$

$$n_i = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$5- \quad h = 10$$

$$E = hf = \frac{h \cdot c}{\lambda} = 1.03 \text{ eV}$$

$$E_g(\text{Si}) = 1.12 \text{ eV}$$

$$E_g(\text{Ge}) = 0.67 \text{ eV}$$

$$E(\text{GaAs}) = 1.43 \text{ eV}$$

Se detecta el valor de germanio. Independientemente de la intensidad.

$$6- \quad N_D = 10^{15} \Rightarrow n_B = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow P_B = \frac{n_B^2}{n_B} = \frac{10^{20}}{10^{15}} = 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$N_A = 10^{15} \Rightarrow P_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow n_A = 10^3 \text{ cm}^{-3}$$


$$\vec{J} = (q n \mu_n + q p \mu_p) \vec{E}$$

$$\vec{J}_A = q P_A \mu_p \vec{E}$$

$$\vec{J}_B = q P_B \mu_p \vec{E}$$


$P_A = n_B \rightarrow$ La corriente de arrastre será mayor en la muestra B porque $\mu_n > \mu_p$

1:

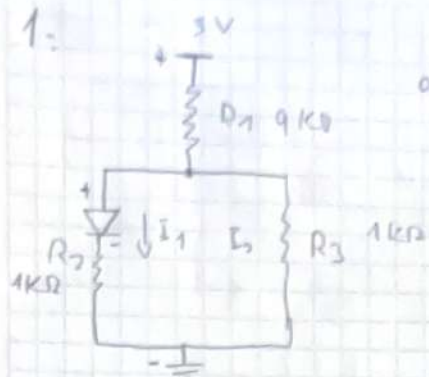

a) $V_1 = 0.7$

está apagado

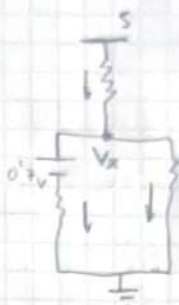

$$\frac{5 - V_x}{9} = \frac{V_x - 0.7}{1} + \frac{V_x - 0}{1}$$

$$5 - V_x = 9V_x - 6.3 + 9V_x$$

$$\frac{11.3}{19} = V_x$$

$V_x = 0.59 < 0.7$ está apagado así que

$$I_{D1} = 0 \text{ A}$$

$$I_{D2} = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0.5 \text{ mA}$$

b) Ideal



$$\frac{5 - V_x}{9} = \frac{V_x}{1} + \frac{V_x}{1}$$

$$V_x = \frac{5}{19}$$

$$I_1 = \frac{\frac{5}{19}}{1000} = 0.26 \text{ mA} = I_2$$